

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ



Σχολική χρονιά
Φύλλο Εργασίας 31 -Κύκλωμα Θερμοσίφωνα

Καθηγητής: Ιωάννου Ανδρέας

Ημερομηνία:

Μάθημα: Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

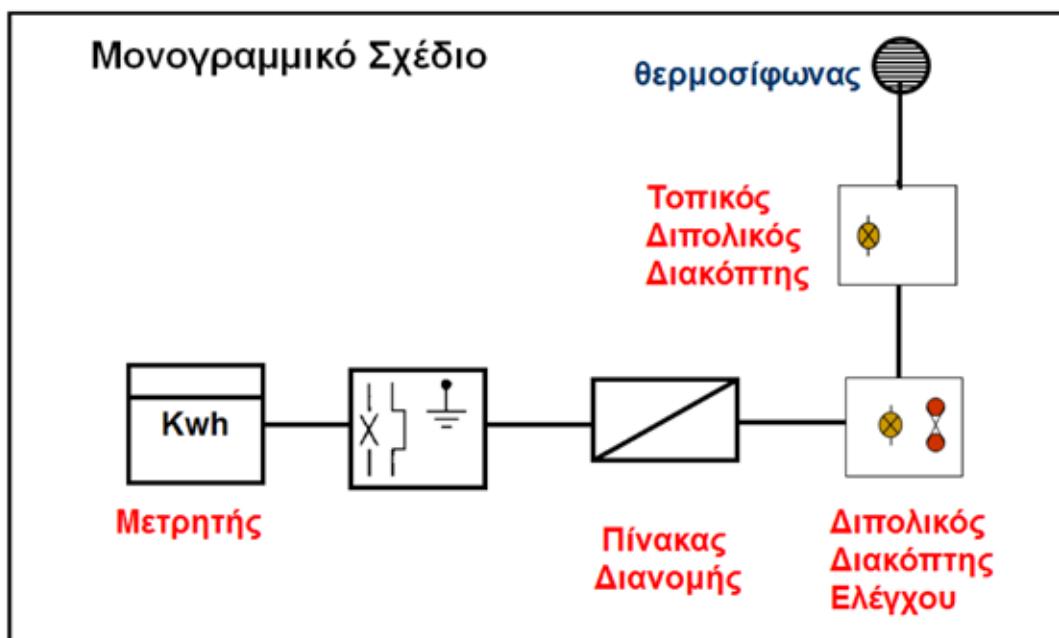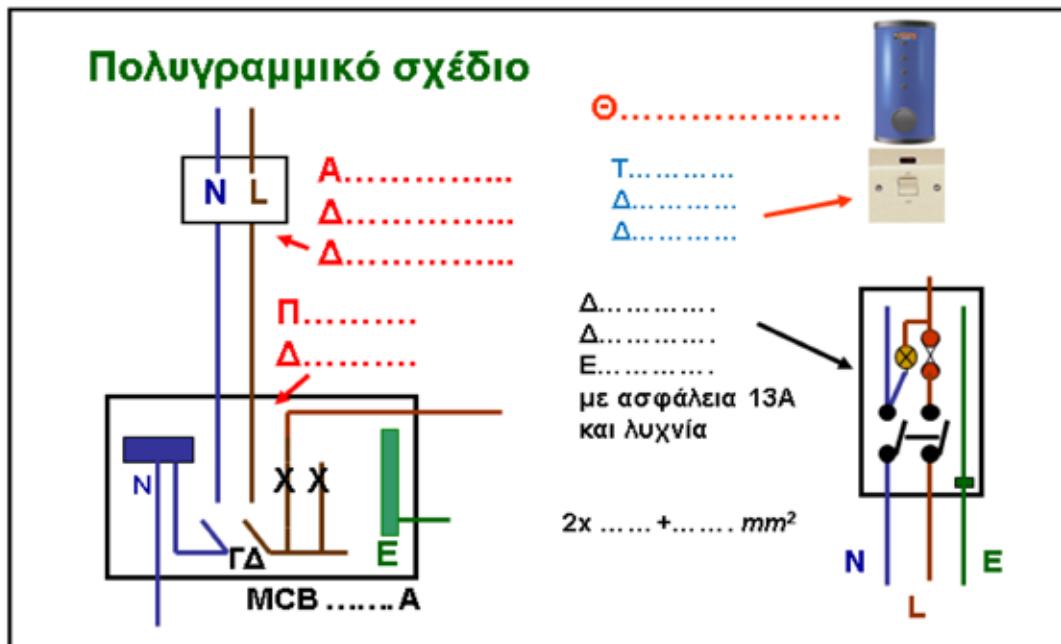1. Να συμπληρώσετε το πιο κάτω πολυγραμμικό και μονογραμμικό σχέδιο του κυκλώματος ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με τις ονομασίες των διαφόρων εξαρτημάτων, τους χρωματισμούς και συμβολισμούς των καλωδίων:



2. Να αναφέρετε τους βασικούς κανονισμούς που αφορούν στην εγκατάσταση τυπικού κυκλώματος ηλεκτρικού θερμοσίφωνα:

- Όνομαστική ένταση του μέσου προστασίας από υπερένταση: mcb:..... A
- Διατομή αγωγού φάσηςmm², ουδετέρου: mm², αγωγού προστασίας:..... mm²
- Διακόπτης Ελέγχου: Αριθμός πόλων:, Όνομαστική ένταση:..... A, Θέση:.....
- Τοπικός Διακόπτης: Αριθμός πόλων:, Όνομαστική ένταση:..... A, Θέση:.....

3. Να αναφέρετε την ονομασία και το σκοπό που εξυπηρετούν οι δύο διακόπτες του κυκλώματος ηλεκτρικού θερμοσίφωνα.

4. Να εξηγήσετε γιατί δεν επιτρέπεται ο ετεροχρονισμός στο κύκλωμα ηλεκτρικού θερμοσίφωνα με θερμοστάτη.

5. Να αναφέρετε τους δύο βασικούς τρόπους συρμάτωσης ενός ηλιακού θερμοσίφωνα.

6. Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ισχύος 2,8kW / 230 V τροφοδοτείται από τον Πίνακα Διανομής μιας οικιακής ηλεκτρικής εγκατάστασης με ξεχωριστό κύκλωμα. Να υπολογίσετε:

- α) το ρεύμα που απορροφά ο θερμοσίφωνας από το δίκτυο .
β) την ονομαστική ένταση In του μέσου προστασίας από υπερφόρτωση (MCB).
